

Transistors à effet de champ: Labo 1

AL-ZUBAIDI Ahmed, DUSPEAUX Antoine, RONDIA Arthur

13 novembre 2024

1 Partie A: Etude DC

- 1.1 Simulations Multisim
- 1.1.1 Justification des choix pour le montage diviseur en tension
- 1.1.2 Droite de charge sur V_{ds} et identification de Q
- 1.1.3 Simulation du montage sur Multisim
- 1.2 Manipulations physiques
- 1.2.1 Circuit sur breadboard
- 1.2.2 Mesure des paramètres du circuit et justification des différences
- 1.2.3 Calcul de la puissance dissipée

2 Partie B: Etude AC

- 2.0.1 Montage amplificateur source commune, schéma équivalent et impédances
- 2.0.2 Estimation de la transconductance et calcul du gain théorique
- 2.0.3 Mesures à l'oscilloscope pour f = 20 kHz
- 2.0.4 Mesures à l'oscilloscope pour un balayage entre $100~\mathrm{Hz}$ et $200~\mathrm{kHz}$, diagrammes de Bode et justifications

3 Conclusion